

Aussagenlogik

Teil VII: Aussagenlogik

1. Einführung
2. Boolesche Funktionen
3. Boolesche Schaltungen



1. Einführung

- Sprachliche Aussagen
- Aussagenkombination
- Wahrheitstafeln/-tabellen



Sprachliche Aussagen

- Es geht darum sprachliche Aussagen durch logische Formeln darzustellen und ihnen den Wahrheitswert 1 (wahr) oder 0 (falsch) zuzuordnen.

Die Aussage

„Ulm liegt in Baden-Württemberg“

hat den Wahrheitswert
wahr (oder 1)

Die Aussage

„Schwefel ist ein Metall“

hat den Wahrheitswert
falsch (oder 0)

- Es sind nur Teilausschnitte modellierbar

So ist es nicht möglich

„Dieser Satz ist falsch“

da die Aussage **über
sich selbst** redet

Aussagenkombination

- Es geht nun darum Aussagen zu kombinieren

„Wenn Ulm in Baden-Württemberg liegt und Schwefel ein Metall ist, dann können Pferde fliegen“

Diese Aussage ist **wahr**

- Ziel: Systematische Methoden um Wahrheitswerte von verknüpften Aussagen bestimmen zu können

Wahrheitstafeln/-tabellen

- Wir verwenden nun Platzhalter/Variable (A, B, C oder x, y, z) anstelle der Aussagen.

d. h. der Wahrheitswert
seht noch nicht fest

- In Form von Wahrheitstafeln/-tabellen systematisch alle Möglichkeiten für Wahrheitswerte auflisten

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Bei 3 Variablen (bzw. n Variablen)
ergeben sich 8 Zeilen (bzw. 2^n Zeilen)

2. Boolesche Funktionen

- Boolesche Funktionen
- Anwendungsfelder
- Umformungsregeln für Boolesche Formeln
- Erfüllbarkeit / Tautologie
- Tautologie
- Wahrheitstafeln
- Disjunktive Normalform (DNF)
- Konjunktive Normalform (KNF)
- Resolutionskalkül
- Boolesche Schaltfunktionen



Boolesche Funktionen

- Es gibt nun mehrere Verbindungen von Aussagen (und, wenn, dann, oder, nicht)
- Diese stellen wir wie folgt dar:

wobei das ***einschließende Oder*** gemeint ist

A	B	$(A \vee B)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

wobei die **Und-Operation** gemeint ist

A	B	$(A \oplus B)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	$(A \wedge B)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

wobei das ***ausschließende Oder*** gemeint ist
(engl: exclusive-or, kurz: XOR)

Boolesche Funktionen (1)

wobei gemeint ist **aus A folgt B**
bzw. **wenn A dann B**

A	B	$(A \rightarrow B)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

A	B	$(A \leftrightarrow B)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

wobei die **Nicht-Operation**
gemeint ist

A	\bar{A} bzw. $\neg A$
0	1
1	0

Bem.: Die „Umkehrung“ von $A \rightarrow B$
ist nicht die Aussage $B \rightarrow A$.
Diese beiden Aussagen sind nicht
dasselbe.

Zu $A \rightarrow B$ äquivalent ist
 $\neg B \rightarrow \neg A$ (Kontraposition)

wobei gemeint ist
A genau dann, wenn B

Boolesche Funktionen (2)

Beispiel:

Ein Hundertjähriger wird gefragt nach seinem Geheimnis.
 Der meint: „ Ich halte mich immer strikt an meine Diät“

(1) Wenn ich kein Bier zu einer Mahlzeit trinke,
 dann habe ich immer Fisch

$$(1) \neg B \rightarrow F$$

(2) Wenn ich Fisch und Bier zu einer Mahlzeit habe,
 dann verzichte ich auf Eiscreme

$$(2) (F \wedge B) \rightarrow \neg E$$

(3) Wenn ich Eiscreme habe oder Bier meide,
 dann esse ich keinen Fisch

$$(3) (E \vee \neg B) \rightarrow \neg F$$

B	F	E	$\neg B$	(1)	$F \wedge B$	$\neg E$	(2)	$E \vee \neg B$	$\neg F$	(3)	$(1) \wedge (2) \wedge (3)$
0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0

Kompakt:
 Zu jeder
 Mahlzeit
 B und
 nie F und E
 zusammen

Anwendungsfelder

- Künstliche Intelligenz/ Expertensysteme:
 - Wissensmodellierung
- Hardware/Logische Schaltungen
- Logische Programmiersprachen (PROLOG)
- Automatisches Beweisen

Umformungsregeln für Boolesche Formeln

➤ **Distributivgesetze**

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

$$x \wedge (y \oplus z) = (x \wedge y) \oplus (x \wedge z)$$

➤ **De Morgan**

$$\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$$

$$\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$$

➤ **Absorbtionsgesetze**

$$x \wedge (x \vee y) = x$$

$$x \vee (x \wedge y) = x$$

➤ **Kontraposition**

$$x \rightarrow y = \neg y \rightarrow x$$

$$x \rightarrow y = \neg x \vee y$$

$$x \leftrightarrow y = (x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x) = (\neg x \vee y) \wedge (x \vee \neg y) = (x \wedge y) \vee (\neg x \wedge \neg y)$$

Überprüfen von
 $\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$
 mit Hilfe von Wahrheitstafel

x	y	$x \wedge y$	$\neg(x \wedge y)$	$\neg x$	$\neg y$	$\neg x \vee \neg y$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

=

Erfüllbarkeit / Tautologie

➤ Definition Erfüllbarkeit

- Eine Boolesche Formel F (besteht aus den Aussagevariablen A_1, \dots, A_n) heißt **erfüllbar**, falls es eine Werte-Belegung für A_1, \dots, A_n gibt, so dass F den Wahrheitswert 1 erhält

A_1, \dots, A_n	F
0 0	0
·	·
·	1
·	·
1 1	0

F ist erfüllbar

d. h. Wahrheitswerteverlauf von F in der Wahrheitstabelle enthält eine 1

➤ Definition Tautologie


- Formel F heißt **gültig** (oder Tautologie) falls für alle Werte-Belegungen für A_1, \dots, A_n , die Formel F den Wahrheitswert 1 erhält.

A_1, \dots, A_n	F
0 0	1
·	·
·	1
·	·
1 1	1

F ist Tautologie

d. h. Wahrheitswerteverlauf von F besteht nur aus 1'en

Tautologie

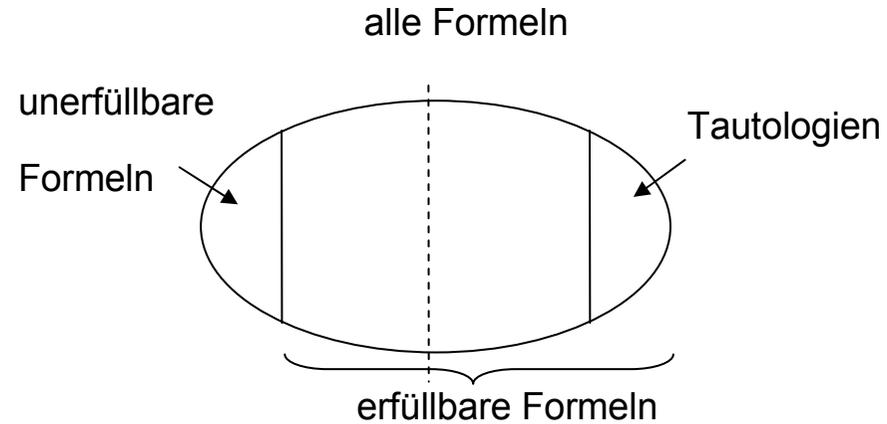

➤ Anwendung der Negation bedeutet Spiegelung an der gestrichelten Achse

Satz
 F ist Tautologie $\leftrightarrow \neg F$ ist unerfüllbar

$F \rightarrow \neg F \rightarrow$ Erfüllbarkeitstest \rightarrow ja
 \rightarrow nein \rightarrow d. h. F ist Tautologie

Einige elementare Boolesche Funktionen

\wedge	und	Konjunktion	\oplus	XOR	Antivalenz
\vee	oder	Disjunktion	\leftrightarrow	genau dann wenn	Äquivalenz
\neg	nicht	Negation	nor	not-or	
\rightarrow	daraus folgt wenn...dann	Implikation	nand	not-and	

x	y	$x \wedge y$	$x \vee y$	$\neg x$	$x \rightarrow y$	$x \oplus y$	$x \leftrightarrow y$	nor(x,y)	nand(x,y)
0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1	0	0

Wahrheitstafel mit n Booleschen Variablen
 (auch: atomare Aussage) Besitzt 2^n Zeilen
 Es gibt $2^{(2^n)}$ viele verschiedene n-stellige Boolesche Funktionen
 (manche davon triviale Funktionen, z. B. Konstant)

Wahrheitstafeln

- Bisher:
Gegeben Boolesche Formel, danach dann Wahrheitstafel aufstellen

- Jetzt:
Gegeben Wahrheitstafel, finde dazu die Boolesche Formel

Disjunktive Normalform (DNF)

➤ Beispiel mit 3 Variablen

x	y	z	F	
0	0	0	1	$\rightarrow (\neg x \wedge \neg y \wedge \neg z)$
0	0	1	1	$\rightarrow (\neg x \wedge \neg y \wedge z)$
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	1	$\rightarrow (x \wedge \neg y \wedge \neg z)$
1	0	1	1	$\rightarrow (x \wedge \neg y \wedge z)$
1	1	0	1	$\rightarrow (x \wedge y \wedge \neg z)$
1	1	1	0	

„vollständig“= jeder Klammerausdruck enthält alle Variablen

\Rightarrow (vereinfacht DNF)


➤ Dies ergibt die (vollständige) disjunktive Normalform:

$$\begin{aligned} F &= (\neg x \wedge \neg y \wedge \neg z) \vee (\neg x \wedge \neg y \wedge z) \vee (x \wedge \neg y \wedge \neg z) \vee \\ &\quad (x \wedge \neg y \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge \neg z) \\ &= (\neg x \wedge \neg y) \vee (\neg y \wedge \neg z) \vee (x \wedge \neg y) \vee (x \wedge \neg z) \end{aligned}$$

Konjunktive Normalform (KNF)

- Anhand der Zeilen der Wahrheitstafel mit 0.
Wahrheitswert = 1 führt jetzt zur Negation der Variablen:
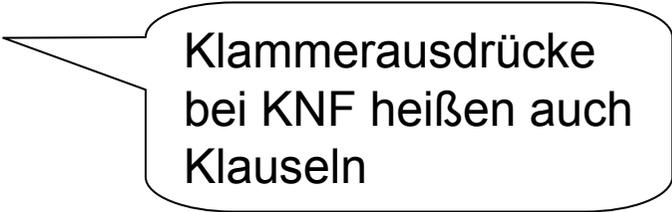
$$\begin{aligned} F &= (x \vee \neg y \vee z) \wedge (x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee \neg z) \\ &= (x \vee \neg y) \wedge (\neg y \vee \neg z) \end{aligned}$$



Klammerausdrücke
bei KNF heißen auch
Klauseln

- 2 Klauseln, die sich im „Verzeichnis“ genau einer Variablen unterscheiden, können verschmelzen, wobei diese Variable dann weggelassen wird.
- Jede Boolesche Funktion besitzt eine Darstellung in DNF und KNF.

Konjunktive Normalform (KNF) (1)


- Da DNF (KNF) nur die Operatoren \wedge , \vee , \neg enthalten kann mit diesen Operatoren jede Boolesche Funktion ausgedrückt werden.
- d. h. Die Menge $\{ \wedge, \vee, \neg \}$ bildet eine vollständige Basis schon $\{ \wedge, \neg \}$ ist eine vollständige Basis, denn: $x \vee y = \neg(\neg x \wedge \neg y)$ (wegen de Morgan)
- Analog: $\{ \vee, \neg \}$ ist vollständige Basis.
- Weitere vollständige Basen:
 $\{ \oplus, \wedge \}$, $\{ \text{nor} \}$, $\{ \text{nand} \}$

Resolutionskalkül

➤ Gegeben sei Formel in KNF („Klauselformel“) (ggf. muss zunächst KNF hergestellt werden)

➤ Resolutionsregel:

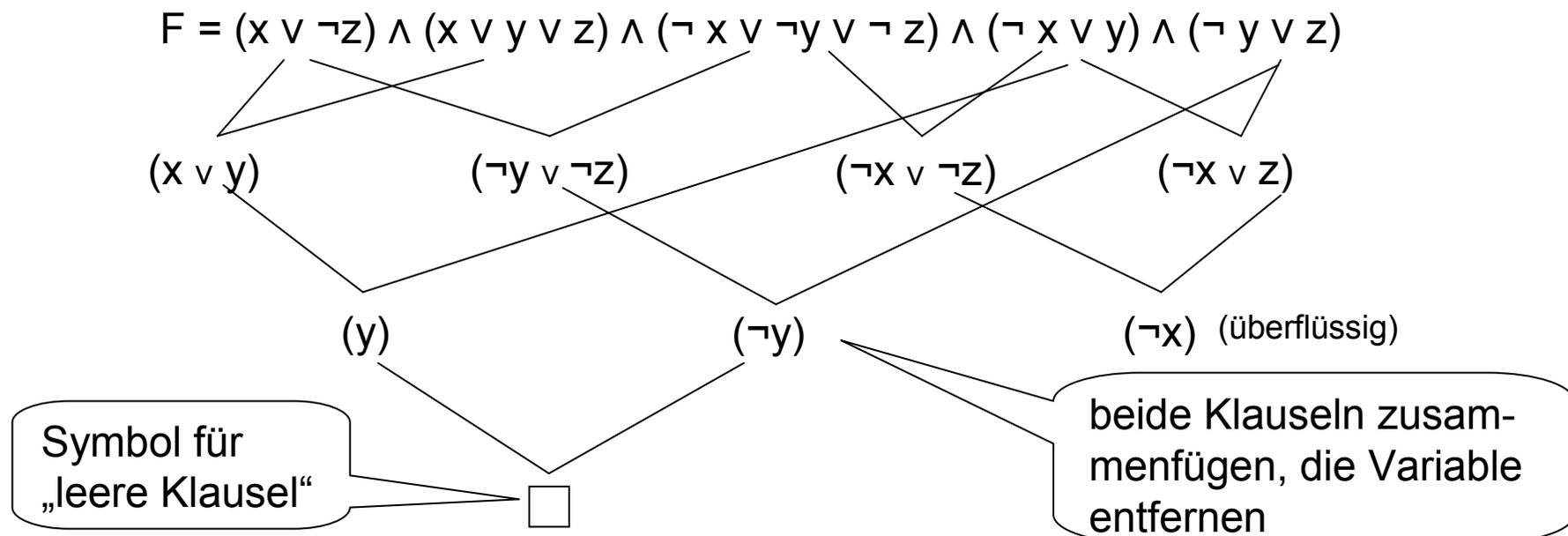Wenn es bei 2 Klauseln genau eine Variable gibt, in der eine Klausel positiv, in der anderen negativ auftritt, dann darf ein Resolvent gebildet werden:



Resolutionskalkül (1)

➤ Satz:

Eine Formel F in KNF ist unerfüllbar genau dann, wenn aus den Klauseln von F mittels der Resolution sich die leere Klausel ableiten lässt.


➤ Anwendung:

Feststellung, ob F Tautologie ist:

Erzeuge $\neg F$ und forme in KNF um. Dann Resolution anwenden.


Boolesche Schaltfunktionen

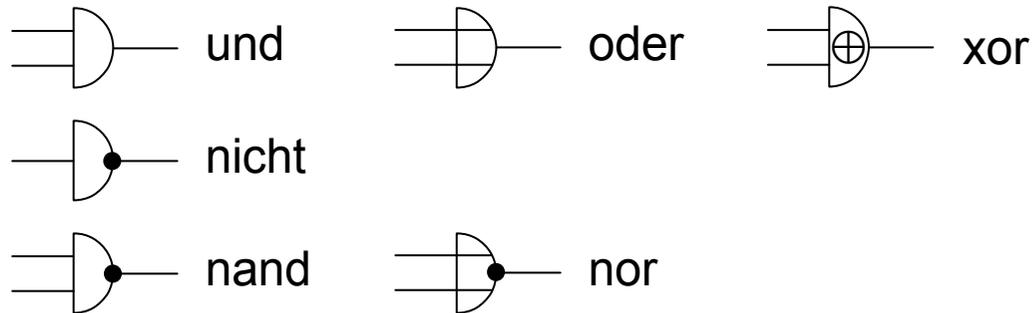- Hardware-Realisierung von Booleschen Formeln



- Aus jeder Formel kann eine Schaltung entstehen:
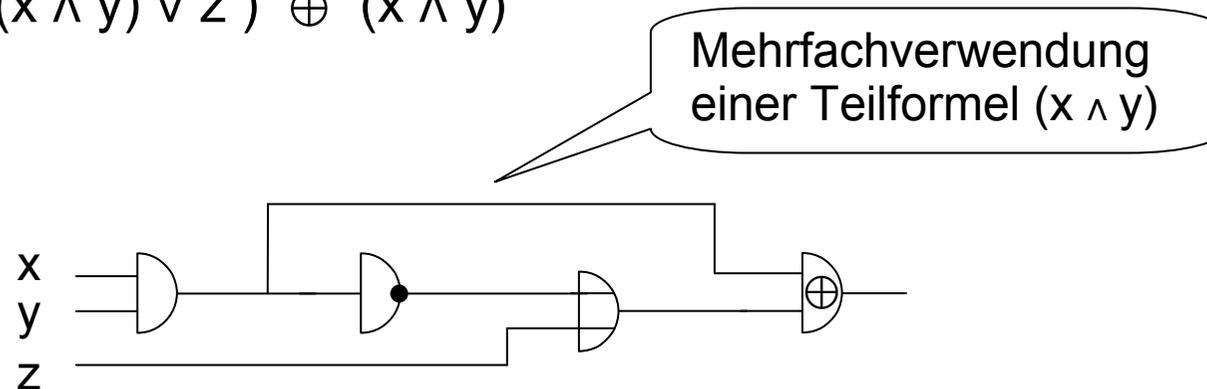
$$F = (\neg(x \wedge y) \vee z) \oplus (x \wedge y)$$



3. Boolesche Schaltungen


- Einführung
- Boolesche Schaltungen
- Wahrheitstafel
- Disjunktive / Konjunktive Normalform (DNF / KNF)
- Flimmerschaltung
- Schaltungen mit Hilfe boolescher Basen
- XOR (Exklusives ODER)
- Halbaddierer
- Volladdierer
- Karnaugh-Diagramm



Einführung


- (Schaltfunktionen, Logische Schaltungen, ...)
- Boolesche Formeln oder Funktionen $F : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ können als Schaltungen realisiert werden.
- Logische Werte 1, 0 werden umgesetzt in „Strom fließt“, „Strom fließt nicht“.

Schaltbild AND-Gatter:

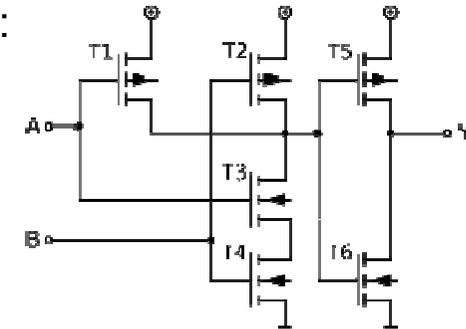


Einführung (1)

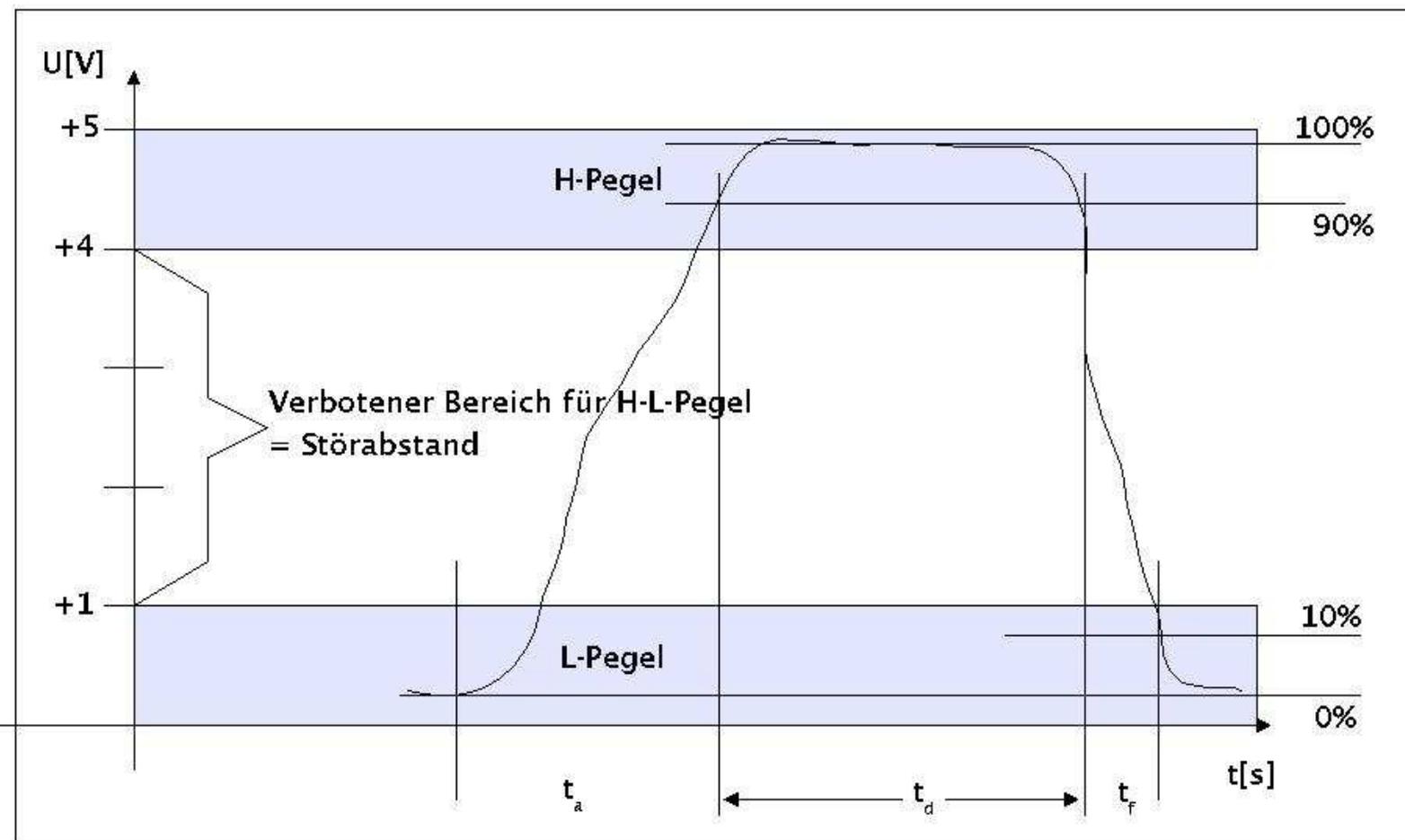- Physikalische Umsetzung binärer Zustände („Strom fließt“ oder „Strom fließt nicht“)




Einführung (2)

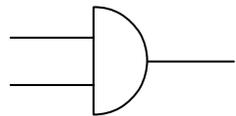
➤ Hardware-Realisierung von Booleschen Formeln




und

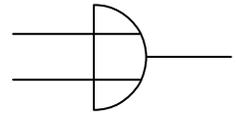


oder

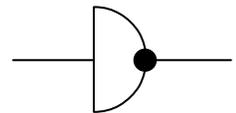


nicht

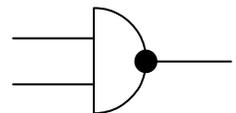

nand

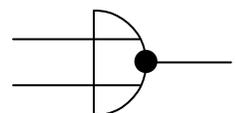

nor

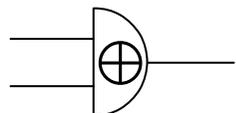






xor

Schaltelemente
heissen auch Gatter

(alternativ )


Alternative Darstellungen

➤ Einige Schaltzeichen nach DIN 40900 bzw. DIN EN 60617

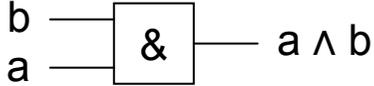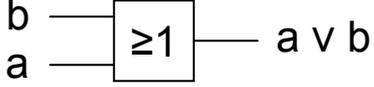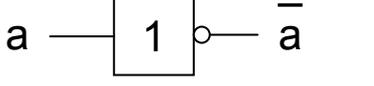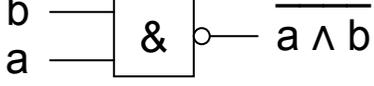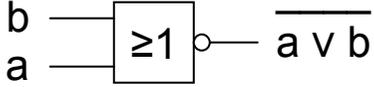
Verknüpfung	Schaltzeichen nach DIN 40900 bzw. DIN EN 60617	Benennung
$a \wedge b$		UND-Element (AND)
$a \vee b$		ODER-Element (OR)
\bar{a}		NICHT-Element (NOT)
$\overline{a \wedge b}$		UND-Element mit negiertem Ausgang (NAND)
$\overline{a \vee b}$		ODER-Element mit negiertem Ausgang (NOR)
		negierter Eingang
		negierter Ausgang

Boolesche Schaltungen

➤ $x \wedge y \wedge z = F = F(x, y, z)$

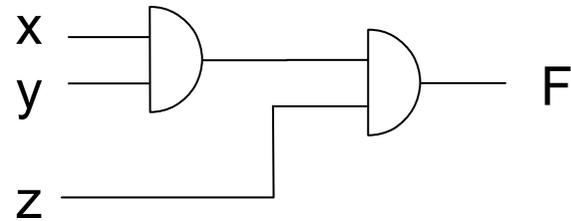

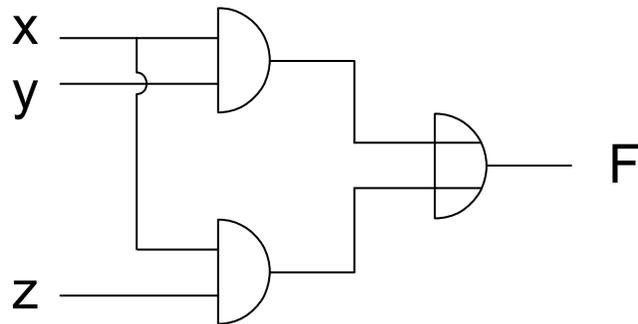
➤ $(x \wedge y) \vee (x \wedge z) = F = F(x, y, z)$



Mehrfachverwendung
einer Variablen

Boolesche Schaltungen (1)

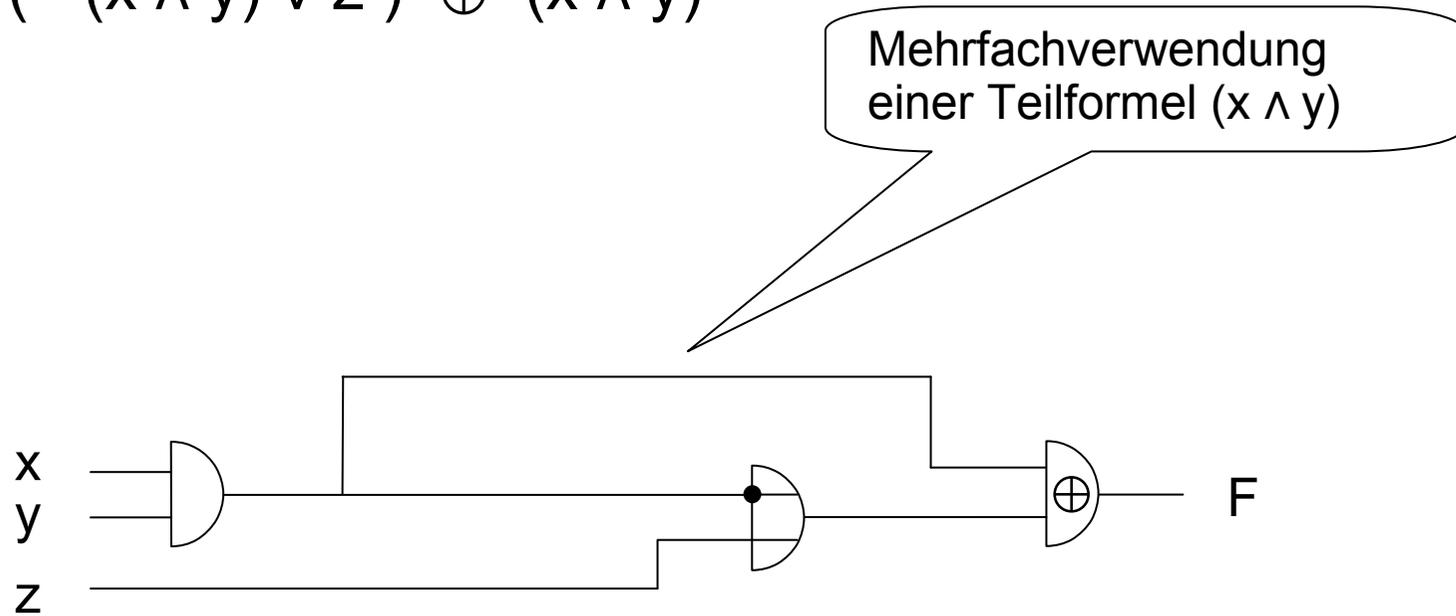➤ $F = (\neg(x \wedge y) \vee z) \oplus (x \wedge y)$



Wahrheitstafel

➤ $F = (\neg(x \wedge y) \vee z) \oplus (x \wedge y)$

Wahrheitstafel:

x	y	z	v = x ∧ y	w = ¬(x ∧ y) ∨ z	F = v ⊕ w
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

Disjunktive / Konjunktive Normalform (DNF / KNF)

- Disjunktive Normalform (beschreibt alle „1“ in Ergebnisspalte)

$$F = (\neg x \wedge \neg y \wedge \neg z) \vee \dots$$

6 weitere Klammersausdrücke

- Konjunktive Normalform (beschreibt alle „0“ in Ergebnisspalte)

$$F = (\neg x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge \dots$$

keine weiteren Klauseln

$$= ((\neg x \vee \neg y) \vee \neg z) = ((\neg(x \wedge y) \vee \neg z) = (\neg w \vee \neg z)$$


w = x ∧ y

$$= \neg(w \wedge z) = \neg(x \wedge y \wedge z)$$

Disjunktive / Konjunktive Normalform (1)

➤ Negation eines Klammerausdrucks

$$F = \neg(x \wedge y \wedge z)$$

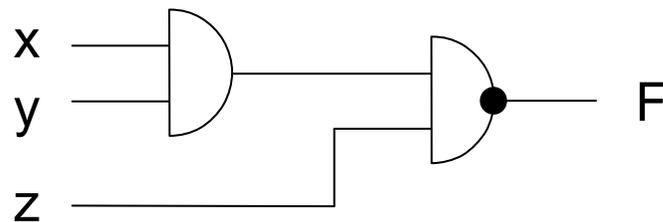

1 x UND

1 x NAND


keine Verzweigung

Disj. / Konj. Normalform (2)

➤ Beispiel:

Signal soll rot (0) zeigen,
wenn Zug über falsch gestellte Weiche fährt,
ansonsten grün(1)

Weiche nach innen/aussen gestellt 0/1

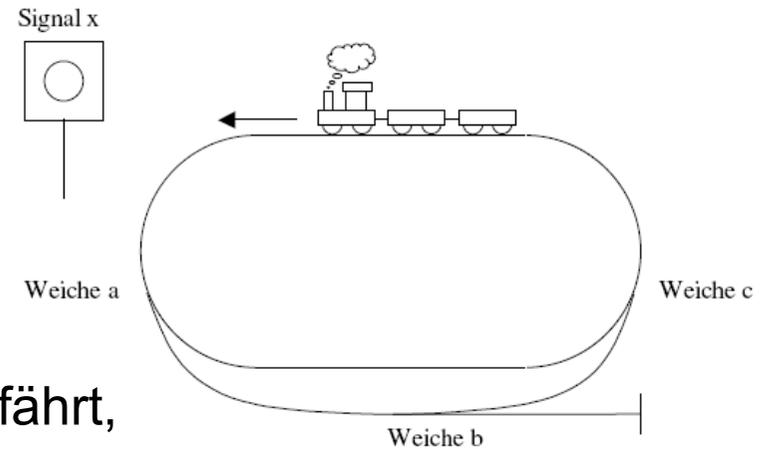

Weiche a	Weiche b	Weiche c	Signal x
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0


Disjunktive / Konjunktive Normalform (3)

➤ Schaltfunktion in DNF

$$\begin{aligned}F_{\text{signal}} &= [(\neg a \wedge \neg b \wedge c) \vee (\neg a \wedge b \wedge c)] \vee (a \wedge \neg b \wedge c) \\&= \left[\left(\underbrace{(\neg a \wedge c)}_w \wedge \neg b \right) \vee \left(\underbrace{(\neg a \wedge c)}_w \wedge b \right) \right] \vee (a \wedge \neg b \wedge \neg c) \\&= (w \wedge \neg b) \vee (w \wedge b) \vee (a \wedge \neg b \wedge \neg c) \\&= (w \wedge (\neg b \vee b)) \vee (a \wedge \neg b \wedge \neg c) \\&= w \vee (a \wedge \neg b \wedge \neg c) \\&= (\neg a \wedge c) \vee (a \wedge \neg b \wedge \neg c)\end{aligned}$$

Disjunktive / Konjunktive Normalform (4)


➤ Schaltung:

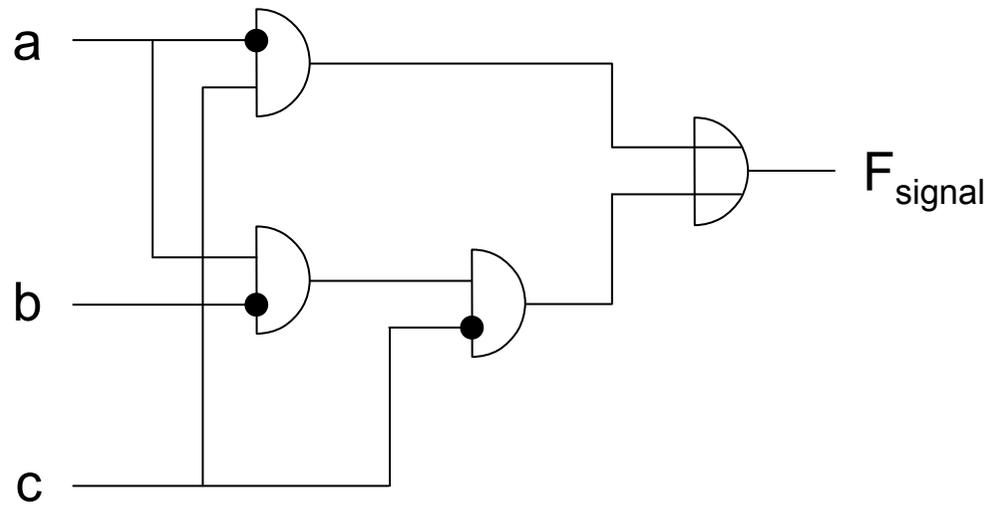

Flimmerschaltung

➤ Beispiel:

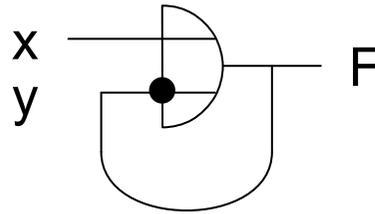Aus Schaltelementen kann folgende Schaltung aufgebaut werden:



x	y	F	
0	0	0	$y = 0 \rightarrow y = 1$
0	1	1	$y = 1 \rightarrow y = 0$
1	0	1	$y = 0 \rightarrow y = 1$
1	1	1	$y = 1 \rightarrow y = 0$




sog. Flimmerschaltung
entspricht nicht irgendeiner
Booleschen Funktion

Flimmerschaltung (1)

- Logische Schaltungen können als azyklische (kreisfreie) gerichtete Graphen aufgefasst werden (Kantenrichtung nicht gezeichnet)
- Logische Schaltung \neq physikalischer Schaltkreis (ansonsten „kreisfreie Schaltkreise“)

Schaltungen mit Hilfe boolescher Basen

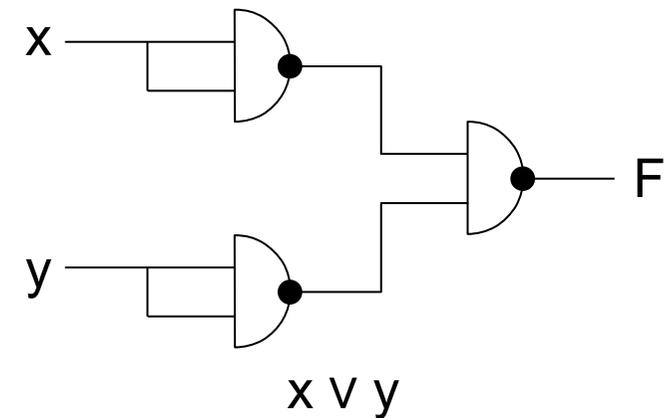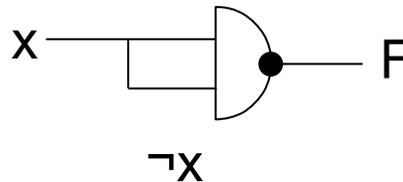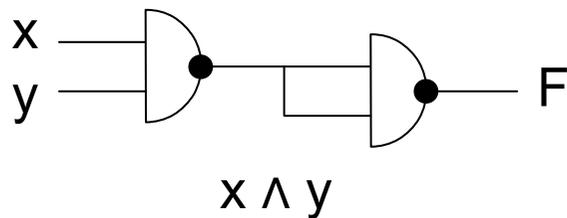- Mit NAND lassen sich alle Booleschen Funktionen realisieren ($\{ \text{nand} \}$ ist vollständige Basis)
- Realisation von UND, NICHT, ODER:




⇒ es genügt 1 Typ von Schaltelement

Analog: NOR genügt.

XOR (Exklusives ODER)

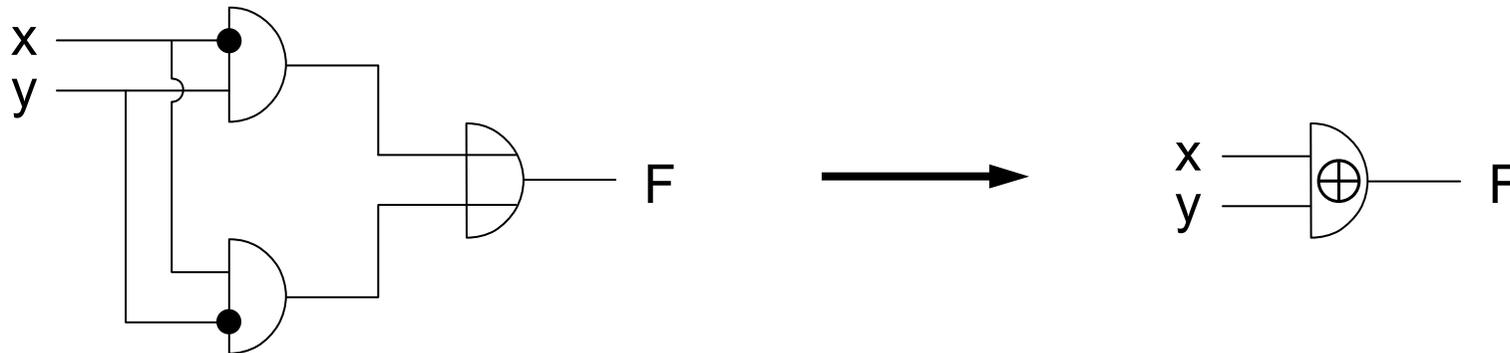
➤ XOR (Ausschließendes ODER / Exclusive OR)





x	y	$(\neg x \wedge y)$	$(x \wedge \neg y)$	F
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	0

Halbaddierer

➤ Halbaddierer zweier Bits


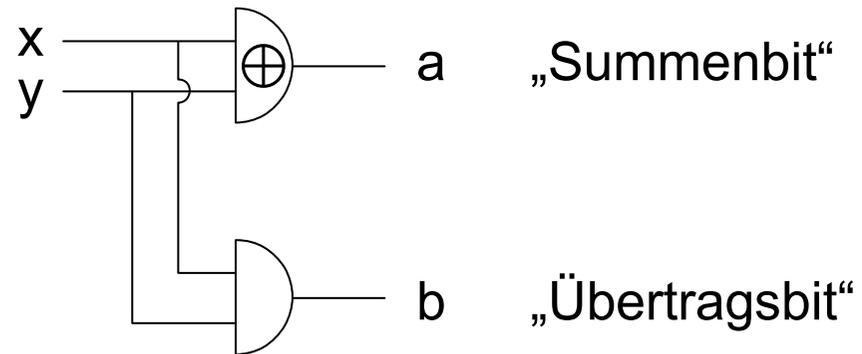


x	y	$a = x \oplus y$	$b = x \wedge y$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

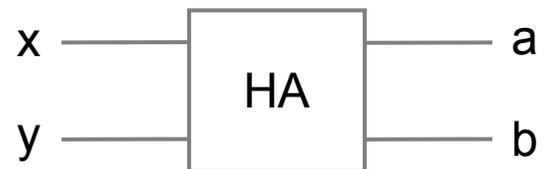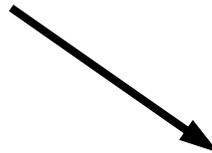

Volladdierer

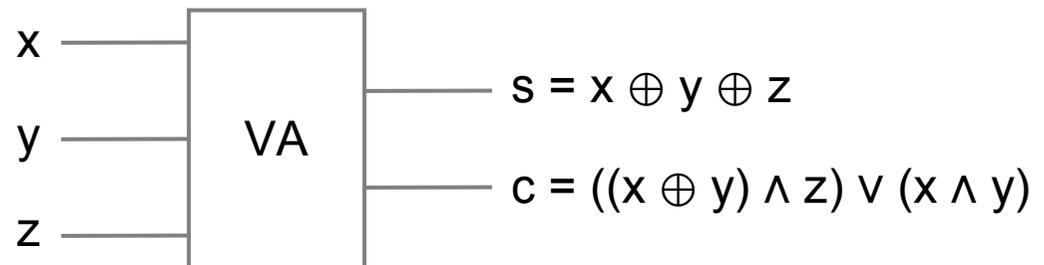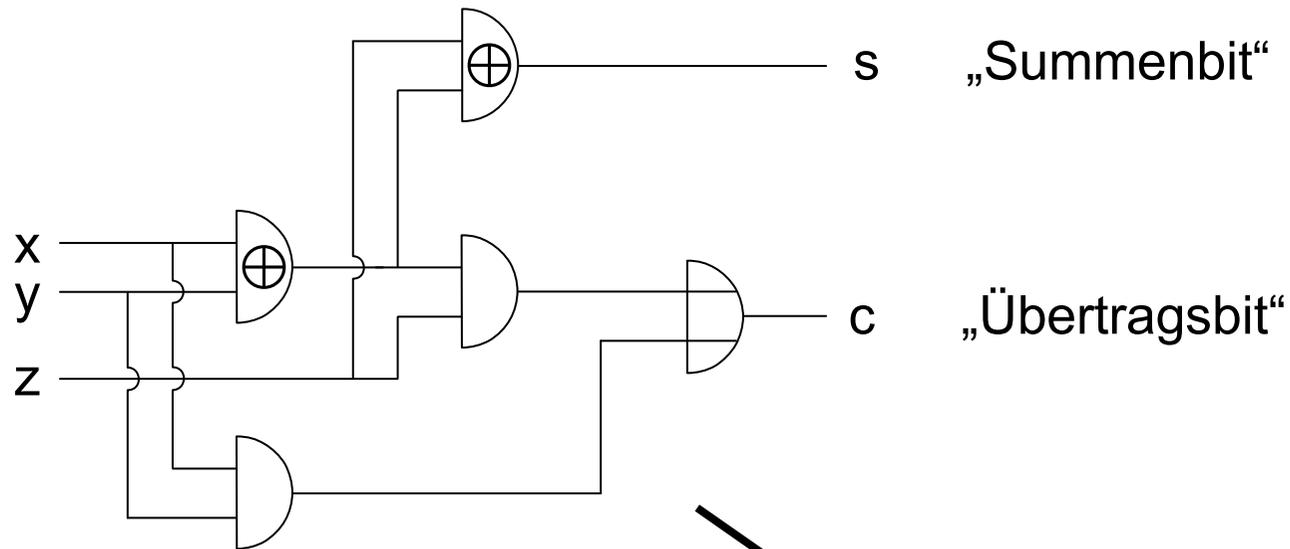- Volladdierer für 2 Bits und Übertrag aus niedrigerer Stelle




Volladdierer (1)

x	y	z	$x \oplus y$	$s = x \oplus y \oplus z$	$x \wedge y$	$(x \oplus y) \wedge z$	$c = ((x \oplus y) \wedge z) \vee (x \wedge y)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	0	1

Volladdierer (2)

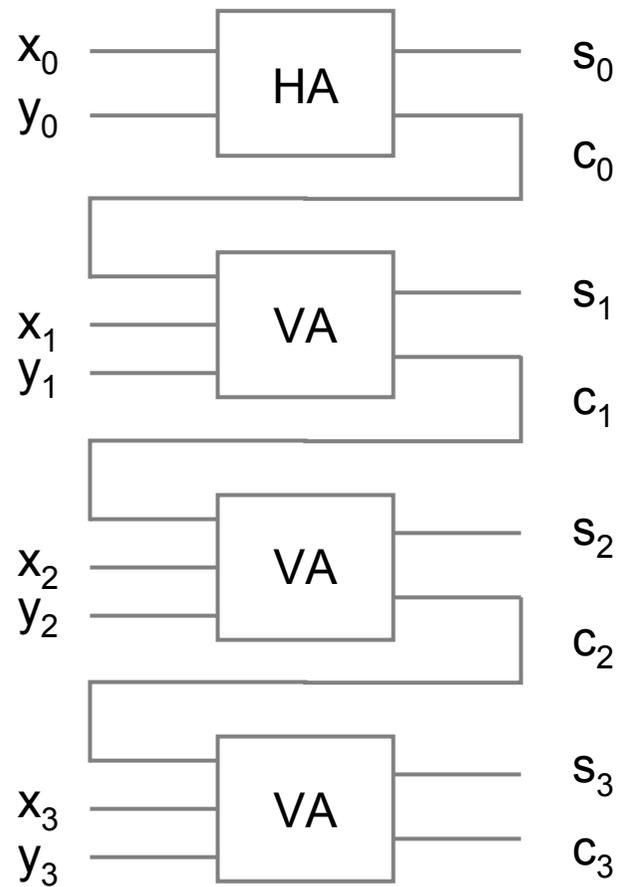➤ Addierwerk für zwei Binärzahlen mit 4 Bits



$x_3 x_2 x_1 x_0$

$y_3 y_2 y_1 y_0$

Ergebnis:
c3 s3 s2 s1 s0

Vereinfachung von Schaltungen mittels Karnaugh-Diagramm

- Zwei Grundideen:
1. Umstellung der Wahrheitstafel in Rechteckform (Variablen horizontal und vertikal angeordnet)
 2. Suche nach Blöcken von 1 statt einzelnen 1

➤ DNF:

$$(\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3 \wedge x_4) \vee (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3 \wedge x_4) \vee (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge \neg x_4)$$

$$= (\neg x_1 \wedge \neg x_3 \wedge x_4) \vee (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge \neg x_4)$$

		x_1			
		0	0	1	1
$x_3 \quad x_4$		x_2			
		0	1	0	1
0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0

Konstruktion von Karnaugh-Diagrammen (generell)

- Werte von Variablen werden so angeordnet, dass benachbarte Änderungen nur in 1 Bit bestehen

		x_1	0	0	1	1
		x_2	0	1	1	0
x_3	x_4		<hr/>			
0	0		0	0	0	0
0	1		1	1	0	0
1	1		0	0	0	0
1	0		0	0	0	1

Konstruktion von Karnaugh-Diagrammen (generell) (1)

- Auch bei mehr als vier Variablen kann die Wahrheitstafel so aufgebaut werden, dass sich benachbarte Kombinationen auf beiden Achsen nur um 1 Bit unterscheiden.
- Beispiel, fünf Variablen:

			x_1	0	0	1	1
			x_2	0	1	1	0
	x_3	x_4	x_5				
	0	0	0				
	0	0	1				
	0	1	1				
	0	1	0				
	1	1	0				
	1	1	1				
	1	0	1				
	1	0	0				

Graycode

Konstruktion von Karnaugh-Diagrammen (generell) (2)

- Blöcke (Rechtecke) von 1 haben Größe von 2er Potenzen, dürfen überlappen und dürfen zyklisch („außen herum“) geschlossen sein

		x_1			
		0	0	1	1
x_3 x_4		x_2			
		0	1	1	0
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0

1 x 4er Block
1 x 2er Block

Konstruktion von Karnaugh-Diagrammen (generell) (3)

- Für jeden Block identifiziert man die Variablen, die dort konstant sind. Die anderen entfallen.

		x_1	0	0	1	1
		x_2	0	1	1	0
x_3	x_4		-----			
0	0		0	0	0	0
0	1		1	0	0	1
1	1		1	0	1	1
1	0		0	0	0	0

4er Block:

$x_1 = 0, x_1 = 1$ kommt vor \Rightarrow x_1 entfällt
 $x_2 = 0$ konstant \Rightarrow $\neg x_2$ beschreibt Block
 $x_3 = 0, x_3 = 1$ kommt vor \Rightarrow x_3 entfällt
 $x_4 = 1$ konstant \Rightarrow x_4 beschreibt Block

$$F_{4er\ Block} = \neg x_2 \wedge x_4$$

2er Block:

$x_1 = 1$ konstant \Rightarrow x_1 beschreibt Block
 $x_2 = 0, x_2 = 1$ kommt vor \Rightarrow x_2 entfällt
 $x_3 = 1$ konstant \Rightarrow x_3 beschreibt Block
 $x_4 = 1$ konstant \Rightarrow x_4 beschreibt Block

$$F_{2er\ Block} = x_1 \wedge x_3 \wedge x_4$$

Konstruktion von Karnaugh-Diagrammen (generell) (4)

➤ DNF:


$$\Rightarrow F = F_{\text{4er Block}} \vee F_{\text{2er Block}} = (\neg x_2 \wedge x_4) \vee (x_1 \wedge x_3 \wedge x_4)$$

Konstruktion von Karnaugh-Diagrammen (generell) (5)

➤ Blockbildung über 2 Ränder möglich!

		x_1			
		0	0	1	1
x_3	x_4	x_2			
	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1

$$F = \neg x_2 \wedge \neg x_4$$

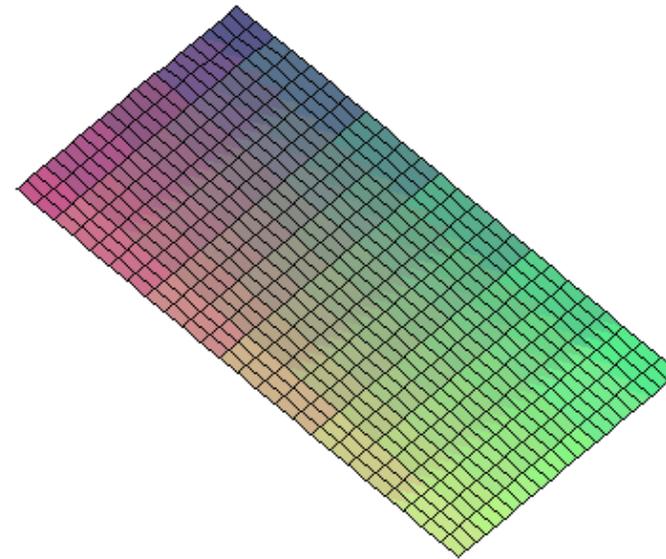

Anderes Beispiel, Torus-Animation:

[http://math.arizona.edu/~ura/013/
bethard.steven/torus.mov](http://math.arizona.edu/~ura/013/bethard.steven/torus.mov)

oder

[http://math.arizona.edu/~ura/013/
bethard.steven/torus.avi](http://math.arizona.edu/~ura/013/bethard.steven/torus.avi)